



1.

a. A gama de variação de um número em complemento para 2 é:

$-2^{k-1} \leq n \leq 2^{k-1} - 1$ , em que **k** é o número de bits do número representado.

Assim sendo, para  $n = +60$ , tem que se verificar a condição

$$+60 \leq 2^{k-1} - 1 \Rightarrow k \geq \log_2(60 + 1) + 1 = 7.$$

De igual modo, para  $n = -31$ , tem-se que,

$$-2^{k-1} \leq -31 \Rightarrow k \geq \log_2(31) + 1 = 6.$$

Como se pretende representar ambos os números com o mesmo de bits, então o menor número de bits com que se consegue representar A e B é 7.

Deste modo  $+60_{10} = \underline{0} 111100$ , em que o 0 sublinhado representa o sinal (positivo) do número. Por outro lado, para se achar a representação em complemento para 2 de  $-31$ , primeiro acha-se a sua representação de  $+31_{10}$ , que é  $\underline{0} 011111$ ; para se achar o complemento para 2, faz-se  $10000000 - 0011111 = \underline{1} 100001$ . Deste modo:

$$A = +60_{10} = \underline{0} 111100, \text{ em complemento para 2}$$

$$B = -31_{10} = \underline{1} 100001, \text{ em complemento para 2.}$$

i.  $A + B$

$$\begin{array}{r} 0111100 \\ +1100001 \\ \hline 10011101 \end{array}$$

em que o 1 mais à esquerda é ignorado, logo,  $A + B = 0011101 (\Leftrightarrow +29_{10})$ , o que dá o resultado correcto.

ii.  $A - B$

Primeiro tem que se “transformar”  $-B$  em  $+(-B)$ , o que equivale a ter

$$-B = 0011111 (-31_{10}).$$

Agora, soma-se,

$$\begin{array}{r} 0111100 \\ +0011111 \\ \hline 1011011 \end{array}$$

Neste caso a soma de dois números positivos (A e  $-B$ ), dá, como resultado, um número negativo; tal justifica-se, pois  $A - B = +91_{10}$ , que não pode ser representado só com 7 bits em complemento para 2; diz-se, então, que o resultado está fora da gama de valores para 7 bits em complemento para 2, ou, mais correntemente, que ocorreu um erro de *overflow*.



- b. A gama de variação de um número em complemento para 1 é:  
 $-(2^{k-1} - 1) \leq n \leq 2^{k-1} - 1$ , em que  $k$  é o número de bits do número representado.

Assim sendo, para  $n = +98$ , tem que se verificar a condição

$$+98 \leq 2^{k-1} - 1 \Rightarrow k \geq \log_2(98 + 1) + 1 = 8.$$

De igual modo, para  $n = -31$ , tem-se que,

$$-(2^{k-1} - 1) \leq -55 \Rightarrow k \geq \log_2(55 + 1) + 1 = 7.$$

Como se pretende representar ambos os números com o mesmo de bits, então o menor número de bits com que se consegue representar C e D é 8.

Deste modo  $+98_{10} = \underline{0} 1100010$ , em que o 0 sublinhado representa o sinal (positivo) do número. Por outro lado, para se achar a representação em complemento para 1 de  $-55$ , primeiro acha-se a sua representação de  $+55_{10}$ , que é  $\underline{0} 0110111$ ; para se achar o complemento para 1, faz-se  $11111111 - 00110111 = \underline{1} 1001000$ . Deste modo:

$$C = +98_{10} = \underline{0} 1100010, \text{ em complemento para 1}$$

$$D = -55_{10} = \underline{1} 1001000, \text{ em complemento para 1.}$$

- i. C + D

$$\begin{array}{r} 01100010 \\ +11001000 \\ \hline 100101010 \\ \phantom{100101010} +1 \\ \hline 00101011 \end{array}$$

logo,  $C + D = 00101011 (\Leftrightarrow +43_{10})$ , o que dá o resultado correcto.

- ii. D - C

Primeiro tem que se “transformar”  $-C$  em  $+(-C)$ , o que equivale a ter

$$-C = 10011101 (-98_{10}).$$

Agora, soma-se,

$$\begin{array}{r} 11001000 \\ +10011101 \\ \hline 101100101 \\ \phantom{101100101} +1 \\ \hline 01100111 \end{array}$$

Neste caso a soma de dois números negativos (D e  $-C$ ), dá, como resultado, um número positivo; tal justifica-se, pois  $D - C = -153_{10}$ , que não pode ser representado só com 8 bits em complemento para 1; diz-se, então, que o resultado está fora da gama de valores para 8 bits em complemento para 1, ou, mais correntemente, que ocorreu um erro de *overflow*.



2.

- a. Atendendo ao diagrama de estados, começa-se por se fazer uma tabela de transições:

Diagrama de estados:


 


Tabela de transições:

Estado actual			Estado seguinte		
$Q_C$	$Q_B$	$Q_A$	$Q_C^*$	$Q_B^*$	$Q_A^*$
0	0	0	X	X	X
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	1
1	1	1	X	X	X

Simplificando, para  $Q_C^*$ , vem:

 

Donde

$$Q_C^* = Q_C \cdot \overline{Q_B} + Q_B \cdot Q_A$$




A passagem para flip-flop's tipo JK é dada pela seguinte relação:

$$Q^* = j_C \cdot \bar{Q} + \bar{k}_C \cdot Q ,$$

donde

$$\begin{aligned} Q^*_C &= j_C \cdot \bar{Q}_C + \bar{k}_C \cdot Q_C = Q_C \cdot \bar{Q}_B + Q_B \cdot Q_A \cdot (Q_C + \bar{Q}_C) \\ &= Q_C \cdot \bar{Q}_B + Q_B \cdot Q_A \cdot Q_C + Q_B \cdot Q_A \cdot \bar{Q}_C = Q_C \cdot (\bar{Q}_B + Q_B \cdot Q_A) + Q_B \cdot Q_A \cdot \bar{Q}_C \\ &= Q_C \cdot (\bar{Q}_B + Q_A) + Q_B \cdot Q_A \cdot \bar{Q}_C \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} j_C = Q_B \cdot Q_A \\ \bar{k}_C = \bar{Q}_B + Q_A \Leftrightarrow k_C = Q_B \cdot \bar{Q}_A \end{cases} \end{aligned}$$


De igual modo, para  $Q^*_B$ , vem:

 

Donde

$$\begin{aligned} Q^*_B &= \bar{Q}_B \cdot Q_A + \bar{Q}_C \cdot \bar{Q}_A \\ Q^*_B &= j_B \cdot \bar{Q}_B + \bar{k}_B \cdot Q_B = \bar{Q}_B \cdot Q_A + \bar{Q}_C \cdot \bar{Q}_A \cdot (Q_B + \bar{Q}_B) \\ &= \bar{Q}_B \cdot Q_A + \bar{Q}_C \cdot \bar{Q}_A \cdot Q_B + \bar{Q}_C \cdot \bar{Q}_A \cdot \bar{Q}_B = \bar{Q}_B \cdot (Q_A + \bar{Q}_C \cdot \bar{Q}_A) + \bar{Q}_C \cdot \bar{Q}_A \cdot \bar{Q}_B \\ &= \bar{Q}_B \cdot (Q_A + \bar{Q}_C) + \bar{Q}_C \cdot \bar{Q}_A \cdot \bar{Q}_B \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} j_B = Q_A + \bar{Q}_C \\ \bar{k}_B = \bar{Q}_A \cdot \bar{Q}_C \Leftrightarrow k_B = Q_A + Q_C \end{cases} \end{aligned}$$

Por último, para  $Q^*_A$ , vem:

 



Donde


$$Q_A^* = \overline{Q_A}$$

donde

$$Q_A^* = j_A \cdot \overline{Q_A} + \overline{k_A} \cdot Q_A = 1 \cdot \overline{Q_A} + \overline{Q_A} \cdot Q_A \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} j_A = 1 \\ \overline{k_A} = \overline{Q_A} \Leftrightarrow k_A = Q_A \end{cases}$$

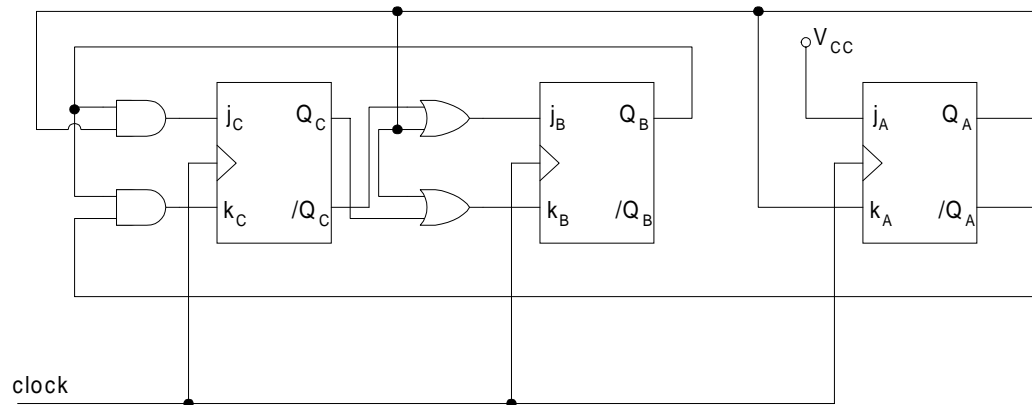Destas equações resulta o circuito seguinte:



- b. O contador 74LS190 tem uma entrada /LOAD assíncrona, que, sempre que é activada, coloca, na saída do contador, o valor das entradas D, C, B e A, correspondendo a entrada D ao bit mais significativo e a entrada A ao bit menos significativo. Deste modo, pretende-se que sempre que termine o estado 6 (ou seja, mal se inicie o estado 7) o contador seja colocado no estado 1.

Para isso, por um lado, é necessário detectar o estado 7; tal pode ser feito com uma porta AND de 3 entradas ligadas às saídas  $Q_C$ ,  $Q_B$  e  $Q_A$ ; quando estas saídas forem simultaneamente 1 (correspondente ao número  $111_2 = 7_{10}$ ), então está-se perante o estado 7 (na realidade quando  $Q_C Q_B Q_A = 111$  pode corresponder a duas situações, dependendo de  $Q_D$ ; se este for 0 então  $0111_2 = 7_{10}$ ; se for 1 então  $1111_2 = 15_{10}$ ; contudo esta última hipótese nunca ocorrerá, se o circuito for bem projectado, pois o maior valor que o contador pode atingir é 7, logo é dispensável a ligação a  $Q_D$ ). Há, também, a referir, que a entrada /LOAD é activa ao nível lógico baixo, logo, para activar esta entrada, o AND referido não terá os efeitos pretendidos, pois a sua saída será 1 quando as suas entradas forem 111;




como se pretende que a saída seja 0 quando as entradas forem 111, utiliza-se um NAND.

Por outro lado, sempre que a entrada /LOAD é activada é necessário que o valor das entradas A, B, C, e D representem o estado 1; para tal, é necessário ligar a entrada A a  $V_{CC}$  e as restantes entradas à massa, de modo a termos 0001 nas entradas do contador sempre que a entrada /LOAD for activada.

Duas considerações finais: a entrada D/U tem que estar ligada à massa, de modo a que seja feita uma contagem no modo ascendente; a entrada CTEN também tem de estar ligada à massa para permitir que a contagem seja feita.

 Tendo tudo isto em consideração, a implementação do sistema referido utilizando um contador 74LS190 seria a seguinte:







4.

- a. O multiplexer da figura contém 3 entradas de controlo; ora, como se pode implementar qualquer função lógica com  $n + 1$  variáveis lógicas com um multiplexer de  $n$  entradas de controlo e como a função especificada tem 4 variáveis lógicas, basta 1 multiplexer para a implementar.

Para implementar a função lógica especificada, convém, em primeiro lugar, expandir a tabela de verdade apresentada para que todas as combinações possíveis estejam devidamente representadas e ordenadas. Assim sendo, a tabela de verdade expandida seria:


<b>x</b>	<b>y</b>	<b>w</b>	<b>z</b>	<b>F</b>	
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	
0	0	1	0	1	1
0	0	1	1	1	
0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	
0	1	1	0	1	1
0	1	1	1	1	
1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	
1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	1	
1	1	0	0	1	/z
1	1	0	1	0	
1	1	1	0	1	/z
1	1	1	1	0	

Daqui se tira a implementação directa da função, através dos valores especificados à direita da tabela. A entrada de controlo **C** corresponde à entrada mais significativa (variável **x**) e a entrada **A** corresponde à entrada menos significativa (variável **w**).

A entrada **E** corresponde ao *enable* do multiplexer e, como é activa ao nível lógico alto, deve estar ligada a  $V_{CC}$ .

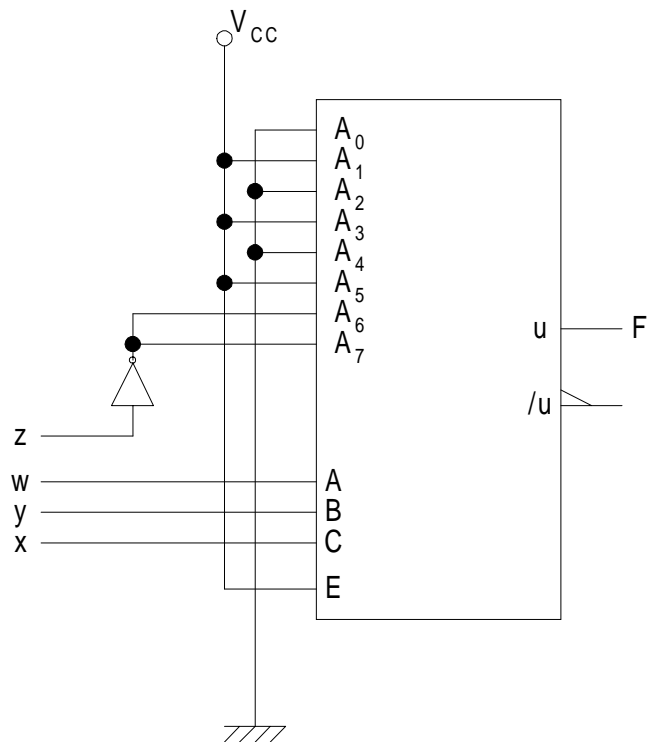Assim sendo, o circuito que implementaria a função especificada seria o seguinte:





b. As vantagens dos multiplexers, face às portas lógicas convencionais, são as seguintes:

- Implementação directa de uma função lógica, sem necessidade de simplificação da função
- Circuitos digitais menos “confusos”
- Ocupam menos espaço em casos onde se utilizam muitas e vários tipos de portas lógicas (portas do tipo AND, OR; etc.)

As desvantagens dos multiplexers, face às portas lógicas convencionais, são as seguintes:

- Para um número elevado de variáveis lógicas é preferível simplificar o circuito e como tal recorrer às portas convencionais que poderão ser em número consideravelmente menor, limitando, deste modo, a sua gama de aplicações práticas
- O custo dos multiplexers é maior quando comparados com o uso de CI's com um só tipo de portas



5.

- a. Em primeiro lugar definem-se quais as variáveis de entrada e de saída do sistema e qual o seu significado.

Assim sendo, tem-se que as variáveis de entrada são:

$$PF \left\{ \begin{array}{l} 1 - \text{todas as portas estão fechadas} \\ 0 - \text{há portas abertas} \end{array} \right.$$

$$SP \left\{ \begin{array}{l} 1 - \text{pressão nivelada} \\ 0 - \text{pressão desnivelada} \end{array} \right.$$

De notar que estas variáveis têm os valores lógicos especificados no enunciado do problema, pelo que não haveria qualquer alternativa a esta solução.

As variáveis de saída não têm qualquer especificação pelo que se pode atribuir qualquer lógico a qualquer das situações. As variáveis de saída são:


$$M \left\{ \begin{array}{l} 1 - \text{motor em funcionamento (a nivelar a pressão)} \\ 0 - \text{motor desligado} \end{array} \right.$$

De seguida definem-se os estados do sistema. Neste caso há dois estados descritos de seguida:

Estado 0: as portas da câmara estão abertas e como tal o motor está desligado

Estado 1: as portas da câmara estão fechadas e o motor está em funcionamento, ou seja, está a nivelar a pressão entre o exterior e o interior da câmara.

 Tendo isto em consideração, o fluxograma do sistema tem a seguinte forma:




b. Atendendo ao fluxograma constrói-se a seguinte tabela de verdade:

EP <sub>0</sub>	SP	PF	PE <sub>0</sub>	M
0	X	0	0	0
0	X	1	1	0
1	0	X	1	1
1	1	X	0	1

c. Para simplificar as saídas, recorre-se, por exemplo, a um mapa de Karnaugh para cada uma delas. Assim sendo, vem:


Para PE<sub>0</sub>:

 

$$PE_0 = EP_0 \cdot \overline{SP} + \overline{EP_0} \cdot PF$$



Para M:

 

$$M = EP_0$$

- d. Com as simplificações efectuadas na alínea anterior, tem-se que um circuito que implementaria o problema especificado, seria o seguinte:

